# Trabajo Práctico N°5: Filtros Activos y Celdas Teoría de Circuitos - 2019

### Grupo 1:

Farall, Facundo David Gaytan, Joaquín Oscar Kammann, Lucas Maselli, Carlos Javier Müller, Malena

#### **Profesores:**

Jacoby, Daniel Andrés Belaustegui Goitia, Carlos Iñaki Iribarren, Rodrigo

11 de octubre de 2019

# ÍNDICE

1.	Celda Sallen-Key
2.	Celda Rauch (Deliyannis - Friend modificada)
3.	Sedra-Ghorab-Martin
4.	Celda Universal
	4.1. Configuraciones de celdas
	4.1.1. Kerwin-Huelsman-Newcomb
	4.1.2. Tow-Thomas
	4.1.3. Ackerberg-Mossberg
	4.1.4 Fleischer-Tow

# 1. CELDA SALLEN-KEY

2. CELDA RAUCH (DELIYANNIS - FRIEND MODIFICADA)

# 3. Sedra-Ghorab-Martin

# 4. CELDA UNIVERSAL

### 4.1. CONFIGURACIONES DE CELDAS

### 4.1.1. KERWIN-HUELSMAN-NEWCOMB

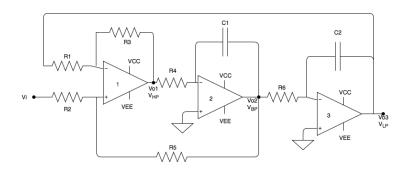


Figura 4.1: Circuito Kerwin-Huelsman-Newcomb

### 4.1.2. TOW-THOMAS

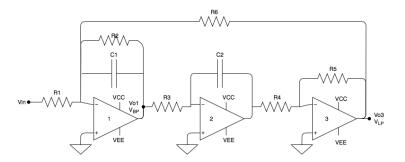


Figura 4.2: Celda Tow-Thomas

### 4.1.3. ACKERBERG-MOSSBERG

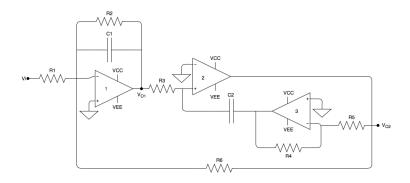


Figura 4.3: Celda Ackerberg-Mossberg

## 4.1.4. Fleischer-Tow

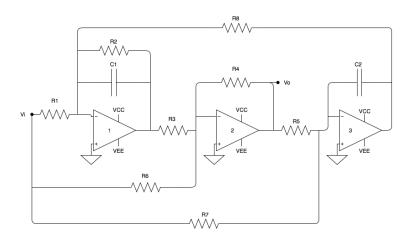


Figura 4.4: Celda Fleischer-Tow